

# Aufgabenteil 2

## Zusatandsübergangstabelle:

Da nonblocking und blocking gleich aussehen, betrache nur abc

Zustand	Input	Output	Zustand'
	abc	a'b'c'	
A	000	000	A
B	001	110	G
C	010	111	H
D	011	011	D
E	100	110	G
F	101	010	C
G	110	001	B
H	111	111	H